

WEEK 1 事前補講

補講 電子回路の基礎


ソフトを書く前に、まず「動かす対象」であるハードウェアを知る

回路図が読める・基本部品の役割が分かる・マイコンの全体像がつかめる —— ゴールは「マイコンの役割がイメージできる」状態

 0.1 今回の位置づけ

いまは「原理を理解する」フェーズの入り口

- Week 0 で共有：本ゼミのテーマは「**根拠を持ったエンジニアリング**」
- 最終ゴールは、太陽方向を検知し姿勢を制御し撮影し、画像を地上局へ送る**模擬衛星**
- Week 1 は Pico で「Lチカ」を深追いし、ソフトがハードを叩く境界を見る
- 今回の補講は、その Week 1 で**前提となるハードの土台**を先に固める



Lチカは意味を知らなくても動く。だが「わかって書く」力を、今のうちに

Lチカのコードは真似れば動いてしまう。だが実際には「特定のピンに電圧を出せ」とハードへ命令している——動く理屈は物理の側にある。



この先の姿勢制御や通信は真似だけでは動かない。一番やさしいLチカのうちに「コードが起こす物理現象まで分かって書く」型を身につける —— 「根拠を持ったエンジニアリング」のソフトから見た入り口

0.3 今日の流れ

各部品の役割を押さえ、最後にマイコンの全体像へ

①

回路の表現

配線図と回路図

②

電子部品

抵抗・ダイオード・
コンデンサ・MOSFET

③

部品の繋げ方

ブレッドボードと配線

④

デジタルとアナログ

信号の2種類

⑤

CMOSデジタル回路

マイコンの中身と入出力

⑥


マイコンの全体像

ソフトとハードの接点

① → ⑥ の順に、部品・信号・マイコンへと進んでいく

回路図は接続情報だけを描いた図 (Schematic)

 - 資料やデータシートは、すべて**回路図**で書かれている
- 現物を見なくても「**何と何が繋がっているか**」が分かる。
読めないと、データシートから情報を取り出せない
- 右は模擬衛星のADC（Analog-to-Digital Converter、MCP3008）。**記号だけで全部表現**されている




実際に使うADC（Analog-to-Digital Converter、MCP3008）の回路図。+3.3V・GND・SPI・コンデンサが記号で描かれている

1.1 実体配線図 ⇄ 回路図


見た目（実体）と論理（回路図）は別物

実体配線図 Layout

 

部品の形・位置・配線の取り回しまで、現物に忠実に描く。

回路図 Schematic

 

記号に置き換え「電氣的に何と繋がるか」だけを描く。
線の長さや配置に意味はない。


1.2 回路記号

部品を抽象化した「記号」で描く


部品ごとに決まった図記号がある



抵抗

 

コンデンサ

 

ダイオード

記号を使うから、誰が描いても・どの国でも同じ回路図として読める

同じ「抵抗」でも規格に新旧がある



新JIS (C 0617)
IEC準拠・長方形




旧JIS (C 0301)
ギザギザ

記号には「方言」がある。どちらを見ても戸惑わないように

1.3 一周のループと VCC / GND


ループを VCC と GND で切り離して描く

一周のループ

 

電池の+から出た電流が、抵抗とLEDを通り-へ帰る。
電流は閉じたループでしか流れない。

VCC / GND で分離

 


同じ VCC どうし・同じ GND どうしは、線で結ばなくても
繋がっているとみなす。「ここで繋がっている」という表現

 1.4 GND = 電圧を測る基準点

電圧は「基準からの高さ」＝相対的な量

- 電圧は一点では決まらず、必ず**2点間の電位差**として決まる
- 回路では **GND を 0V の基準**と決め、そこからの高さで各点を測る
- 比喻：標高は**海面を0m**と決めた基準からの高さ。GNDがその海面、各点の電位が標高
- GNDは絶対的な0ではなく「どこを0Vとするか」で決まる
相対的な基準である




GND（海面）からの高さとして各点の電位が決まる。
基準を変えれば同じ点の数値も変わる。

1.5 ネットとラベル

ネット＝繋がり「実体」、ラベル＝それに付ける「名前」


- **ピン**＝部品の端子、**ネット**＝ピンどうしの電気的な繋がり、**ラベル**＝そのネットに付けた名前
- ネットは名前がなくても「繋がり」として実在する。同じネットの上はどこも同じ電位
- **同じ名前のラベルどうしは、線で結ばなくても1つのネット**（＝電気的に繋がっている）とみなす
- VCC・GND もラベルの一種。信号線も同じく名前で分離して描く

フォトダイオード（出力側）

 

PD1
PD2
PD3
PD4
同じネット

ADC・MCP3008（入力側）

 

左の出力 **PD1～PD4** と右の入力 **PD1～PD4** は、線で結ばれていなくても **同じラベル＝同じネット** だから繋がっている

回路図の章の核は、この3つ

①

回路図は「接続の地図」

「何と何が電氣的に繋がっているか」だけを記号で描く。実体配線とは別物

②

GND = 電圧の基準点 (0V)

電圧は2点間の電位差。GNDを0Vと決めて、そこからの高さで測る

③

同じラベル = 同じネット

同じ名前のラベル (VCC・GND・PD1…) は、線で結ばれていなくても繋がっている


模擬衛星の基本部品を揃える

部品は「種類」ではなく「何のために置かれているか」という用途で覚える。この4つの役割を一言で言える状態を目指す。



抵抗

電流の流れにくさを決める

 


ダイオード

電流を一方向にだけ流す



コンデンサ

電気を一時的に貯める

 

MOSFET

電気で動くスイッチ

2.1 抵抗

電流の「流れにくさ」を決める部品

- 電流が流れにくくなる＝**水道の管を細くする**イメージ
- 流れにくさの単位は**オーム** [Ω]
- 用途：電流を絞る／電圧を分ける／「基準電位の固定」（Week 2で扱う）
- 模擬衛星でも、通信線のプルアップやセンサまわりなど**至る所で使う**



一般的な炭素皮膜抵抗

2.1.1 オームの法則

$V = I \times R$ —— 一番よく使う式、覚える価値がある

$$V = I \times R$$

V **I** **R**
電圧 [V] 電流 [A] 抵抗 [Ω]

$$I = V \div R \quad \text{電流を求める}$$

$$R = V \div I \quad \text{抵抗を求める}$$


$$P = V \times I \quad \text{消費電力 [W]。発熱で壊れないかの判断に使う}$$

直流でも交流でも、抵抗についてはこの関係が成り立つ

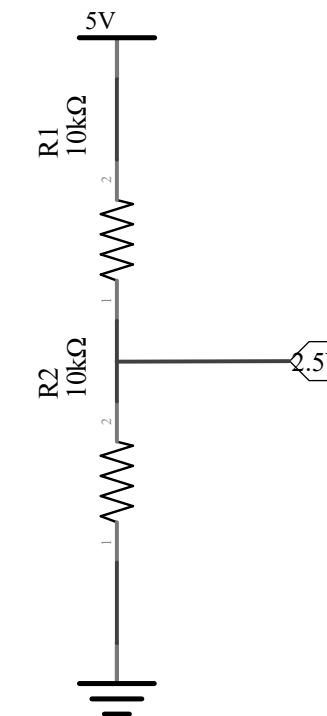2.1.2 抵抗分圧

抵抗2つで、電源電圧を「比」で分け合う

- 直列につないだ2つの抵抗には、**同じ電流I**が流れる（枝分かれのない一本道）
- それぞれの電圧はオームの法則で決まる： $V1 = I \times R1$ 、 $V2 = I \times R2$
- 中点から取り出す電圧は **$V_{out} = V_{in} \times R2 \div (R1 + R2)$**
- 例：5V を $10k\Omega$ と $10k\Omega$ で分けると、中点はちょうど**半分の 2.5V**
- **抵抗だけで狙った電圧を作れる**（掛け算と割り算だけで計算できる）のが要点




R1・R2 の中点から Vout を取り出す分圧回路

 2.1.3 模擬衛星の抵抗分圧

電池電圧を分圧してから ADC で測る

- マイコンが電圧を数値化する**ADC**には測れる上限がある
(模擬衛星は3.3V系)
- 電池電圧(VBAT)はこの上限を超えることがあり、そのままでは測れない(範囲外・ピンを傷める恐れ)
- **22k Ω の抵抗2本で1:1に分圧し**、半分にした VBAT_SENSE を ADCへ渡す
- ソフトで読んだ値を**2倍**すれば元の電池電圧が分かる(分圧比が既知だから復元できる)
- 測れない大きさを、**既知の比で測れる大きさに落とす**



模擬衛星MAIN基板：VBAT を 22k Ω 2本で分圧し、VBAT_SENSE として ADC へ入れている

定格・消費電力・寄生成分の綱引きで「ほどよい大きさ」に

- 大前提：どの抵抗も**定格（耐えられる電力）の範囲内**で使う（ $P = V^2 \div R$ ）
- 大きくしたい：分圧抵抗には常に電流が流れ続ける → 大きいほど**無駄な消費電流が減る**（電池で動く模擬衛星では効く）
- 小さくしたい：大きすぎると配線やADCの**わずかな漏れ（寄生成分・2.6）**に負けて測定値がずれる
- 綱引きの結果、模擬衛星では**22kΩ** という「ほどよい大きさ」に落ち着いている
- 「動く」だけでなく「壊れない・狂わない」かまで見るのが、根拠を持つ設計

測定精度と消費電力のトレードオフ

消費電力（大 ↑）

定格の上限（超えると発熱で壊れる）

抵抗小（例 1kΩ）
高精度だが電力大

22kΩ（採用）
精度と電力の両立点

抵抗大（例 1MΩ）
省電力だが精度が低い


理想（左下）
＝省電力かつ高精度

測定精度（低い →）

$V = I \times R$ は万能の真理ではなく近似

- 電磁気の基本原理はマクスウェル方程式とローレンツ力
(深入りしない)
- オームの法則は、金属など「ふつうの物質」で成り立つ経験則
- 電界に押された電子が格子に衝突しながら進む。衝突のしやすさが抵抗 (古典的なイメージ)
- 半導体 (まさにLED) では成り立たない → 電圧に比例せず、特殊な曲線を描く


金属内の自由電子のドリフト

 

 2.2 ダイオード

電気の「逆流防止弁」

- **順方向**（決まった向き）には流すが、**逆方向**には流さない
- **極性（向き）**があり、つなぐ向きを間違えると働かない
- 用途：電源の逆接続からの保護、整流（向きをそろえる）
- 「一方向にしか通さない」ことが、この部品の存在意義



整流・スイッチング用の定番ダイオード 1N4148

2.2.1 LED = 光るダイオード

LEDは、電流を流すと光るダイオードの一種


- LED = **Light Emitting Diode**。ダイオードなので当然、極性がある
- 順方向に流したときだけ光る（逆だと光らないし、流れない）
- 順方向電圧 **V_f** を超えてはじめて電流が流れ始める（この V_f が、後の**電流制限抵抗の計算**で効いてくる）
- 模擬衛星のサンセンサ（フォトダイオード）もダイオードの一種



この後 2.2.3 の計算に使う赤色LED OSR5JA3Z74A（秋月電子で人気）

2.2.2 IV特性

抵抗は「直線」、ダイオードは「折れ曲がる曲線」

 

- **抵抗**：電圧に比例して電流が増える直線（オームの法則どおり）
- **ダイオード / LED**：Vf までほぼ流れず、超えると急に立ち上がる曲線

この**急な立ち上がり**が、抵抗で電流を制限しないと過大電流が流れる理由

2.2.3 計算例


LED電流制限抵抗を、オームの法則で決める

問題：抵抗を入れずにLEDを3Vへ直結したら、どうなる？

例：赤色LED「OSR5JA3Z74A」。電源 E=3V、順方向電圧 $V_f \approx 2.0V$ 、流したい電流 $I=1mA$


抵抗の電圧 $3V - 2V = 1V$ (LEDが2V受け持ち、残りが抵抗に乗る)

抵抗値 R $1V \div 0.001A = 1k\Omega$

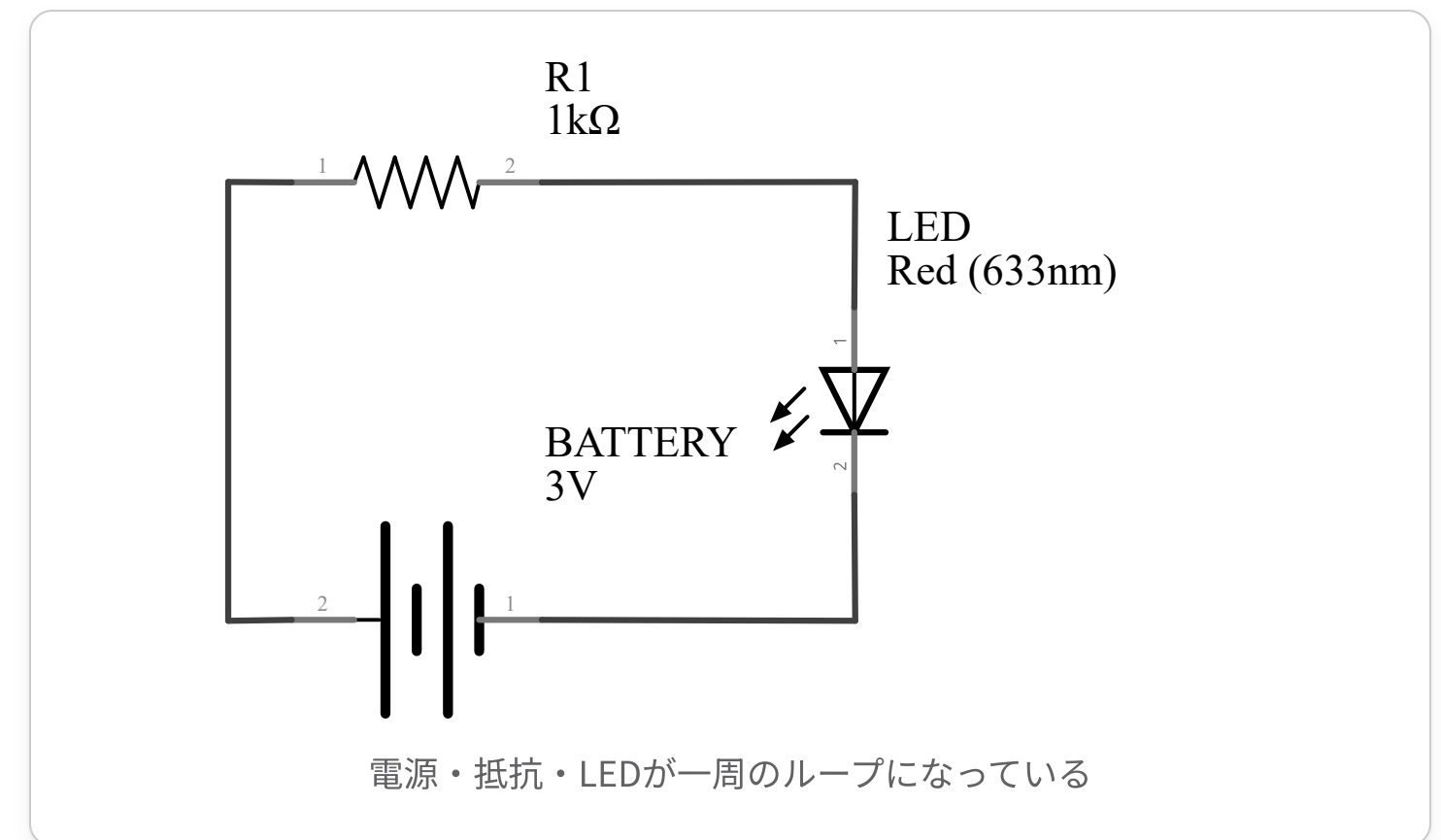

電源の逆流を防ぐ（Picoボード上）

 - 信号の一方通行だけでなく、**電源の逆流の防止**にも使える
- Pico W の電源入力では、**+5V → D1 → VSYS（電源）**へ入る
- このダイオードは、電源の逆流や競合から回路を守る役割
- 「一方向にだけ流す」性質が、そのまま**電源を守る**働きに




Raspberry Pi Pico W の電源入力回路（実際の回路図）

 2.3 コンデンサ

電気の「小さな貯水タンク」

- 電荷（電気）を貯めたり放出したりできる。容量の単位は **ファラド [F]**
- 比喩：**水を貯めるタンク**。急に水が要るとき、一時的に供給できる
- 直流（一定の電圧）はある程度貯めると流れなくなるが、**変化には敏感**に応じる
- 模擬衛星では主に**電源を安定させる**ために使う




アルミ電解コンデンサ

 2.3.1 コンデンサの主な用途

電圧のふらつきを吸収して回路を安定させる

- マイコンやセンサは、動作の瞬間に**消費電流が急変**する
- 電源ラインの近くにコンデンサがあると、急変を吸収して電圧を保つ
- 比喻：バケツリレーの途中に貯水槽を置くと、波が穏やかになる
- この用途のコンデンサを**デカップリングコンデンサ**と呼ぶ（ICの電源ピンのすぐ横で、電源の変動から切り離す）




※バイパスコンデンサは高周波ノイズをGNDへ逃がす別の役割。構造は同じで「どこで何をするか」で呼び名が変わる

 2.3.2 模擬衛星でのコンデンサ

LDO出力の安定化に $47\mu\text{F}$ が入っている

- 模擬衛星は **電池** → **LDO**（低ドロップアウトレギュレータ）で安定した電源を作る
- そのLDOの出力段に **$47\mu\text{F}$ の電解コンデンサ**を置いて出力を安定させる
- 電解コンデンサは**極性あり**なので向きに注意（逆だと壊れる。ダイオードと同じ）
- 「電源を作る所にコンデンサあり」を、実際の回路で確認できる



模擬衛星の LDO 電源回路（出力段に電解コンデンサ）

2.3.3 コンデンサの種類

いまは「2タイプある」で十分

無極性 セラミック



向きの区別なし。扱いやすい

有極性 電解




逆向きにつなぐと壊れることがある。向きに注意

選定は模擬衛星ではハードが設計済みなので理解しなくてよい。将来選ぶ場面が来たら、データシートや定番構成を見ればよい


QUIZ 2.3.4 抵抗とコンデンサをつなぐとどうなる？

充電時、コンデンサ電圧はどんな曲線で立ち上がる？

 

RC回路。コンデンサは最初 0V。ヒント：空のタンクに水を入れ始めると…

A

 

垂直に跳ね上がる

B




直線的に上がる

C



なだらかに飽和

D

 


ずっと 0V のまま

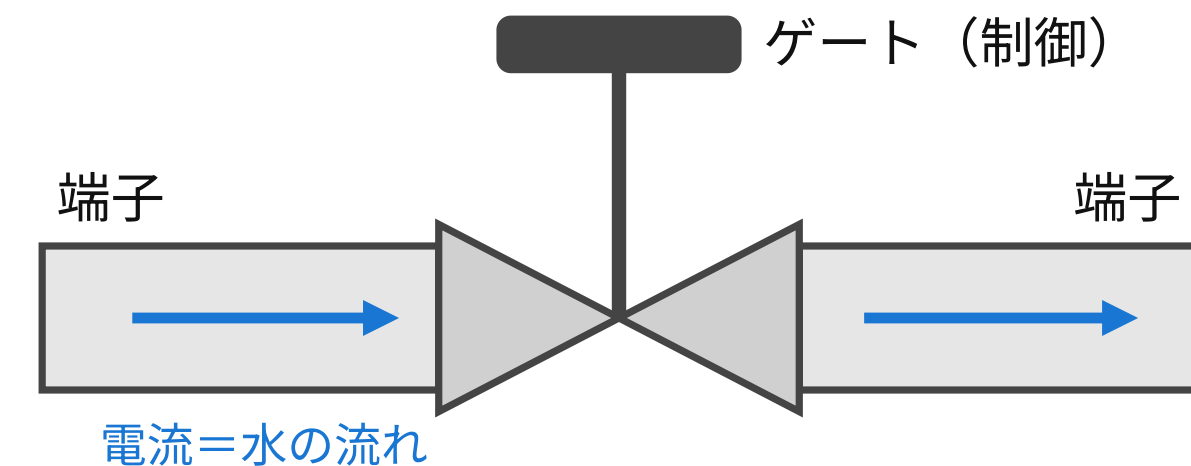2.4 MOSFET

電気信号で ON / OFF できるスイッチ

- 3本の端子。うち**1本（制御端子）**の電圧でON/OFFを切り替える
- ここで H/L を使う：デジタルは電圧を2段階——
H（High=電源電圧の側）と L（Low=GNDの側） ——で表す
（詳しくは後半で）
- 制御端子を H にすると2端子間が導通、L にすると遮断（タイプにより逆もある）
- 物理スイッチと違い、マイコンの信号で**高速にON/OFF**。まずは
「電圧で操作する蛇口」と理解すればよい



H：開く → 電流が流れる / L：閉じる → 止まる


ハンドル=ゲート（制御端子）。H で開いて電流（水）が流れ、L で閉じて止まる

2.4.1 Nch と Pch

2種類あることが CMOS の鍵


Nチャンネル

H で導通

 

Pチャンネル


L で導通

 

NchとPchは**互いに逆の動作**。この「逆の性格をもつペア」が、後で出てくる CMOS（Complementary MOS）の材料になる

基板上になく、マイコンの「中」にある

 - 模擬衛星の基板に、
単体（ディスクリート）のMOSFETは載っていない
- だが Pico の中身（RP2040）は、
無数のMOSFETで構成された CMOS
- つまり「意識しないが、最も大量に使っている部品」がMOSFET
- 今日は回路記号と「スイッチ」のイメージだけ押さえれば十分



模擬衛星の頭脳 RP2040。この中身が無数のMOSFET（CMOS）


名前が、構造と動かし方をそのまま表している

Metal - Oxide - Semiconductor Field-Effect Transistor

- Metal（金属）＝ゲート電極の層
- Oxide（酸化物）＝絶縁膜の層
- Semiconductor（半導体）＝シリコン基板
- Field-Effect（電界効果）＝電圧でスイッチを開け閉めする動かし方

略語に出会ったら、まず**元の言葉に戻して意味を調べる**。名前は中身を語っていることが多い

 - 金属（ゲート電極）＝Metal
- 酸化物（絶縁膜）＝Oxide
- 半導体（Semiconductor）
 - シリコン基板（ボディ、P型）
 - 拡散領域（ソース・ドレイン、N型）




- 金属（ゲート電極）
- 酸化物（絶縁膜）
- 半導体（シリコン基板）

プレーナー型MOSFETの断面。3つの層が名前の前半に対応する

回路を厳密に計算する基本法則（存在だけ知ればよい）


第一法則（電流）

ある点に流れ込む電流の合計と、流れ出る電流の合計は等しい

 

第二法則（電圧）


回路を一周すると、電圧の上り下りの合計は0（山登りと同じ）

 

模擬衛星の単純な回路では、ここまで持ち出す場面はほぼない。興味があれば：この法則はマクスウェル方程式から導ける


配線そのものにも、わずかな抵抗・容量が潜んでいる

理想（回路図の世界）

 

配線は単なる線で、電気は瞬時に、そのまま伝わる。

現実（寄生成分がある）

 

配線にもわずかな**抵抗**があり、配線間には**容量**が生じる。

ふだんは無視できるが、I2C（Inter-Integrated Circuit）通信や高速な信号では効いてくる。「回路図に載っていない要素が、現実の動作を乱すことがある」と知っておく

まず全体像をざっくりつかんで体系を持つ。それが一つひとつを深く理解する土台になる

- 部品は星の数ほどある。最初にやるのは丸暗記ではなく、「**どんな部品が、どのあたりにあるか**」の地図を持つこと
- 全体像をつかむのにも、個別を詳しく理解するのにも、**AIを適切に使ってよい**
- ただしAIの答えは仮説。最後は**一次情報＝公式データシート**で裏を取る（Week 0 の原則どおり）
- AI以外の入口：部品通販サイト（秋月電子など）の**カテゴリ目次**は世の中の部品を俯瞰する地図になる／解説サイトの例：detail-infomation.com

一つひとつを詳しく理解する

気になった部品を掘り下げる（データシート・解説記事・AIへの深掘り質問）

全体像・体系をつかむ（土台）

どんな部品が、どのあたりにあるかの地図（通販カテゴリ目次・分野の概観をAIに出させる）

AI

両段で使ってよい。ただし答えは**仮説**。裏取りは一次情報（公式データシート）で

部品の章の核は、この3つ

① 4部品の役割

抵抗

電流を絞る

ダイオード

一方向にだけ流す

コンデンサ

電源を安定させる

MOSFET

電気で動くスイッチ

② オームの法則 $V = I \times R$

分圧もLEDの電流制限も、すべてこの式から計算できる

③ LEDはダイオードの一種

V_f を超えると電流が急に立ち上がる。だから直列に抵抗を入れて電流を制限する

部品が揃ったら、次は「組み立て方」

- ここまでで基本部品（抵抗、ダイオード、コンデンサ、MOSFET）が揃った
- 実際に回路を形にするには、部品を**物理的に繋ぐ手段**が要る
- まず「**最終形（基板）**」を見てから、「**試作の手段（ブレッドボード）**」へ進む

①

回路の表現

配線図と回路図

②

電子部品

抵抗・ダイオード・
コンデンサ・MOSFET

③

部品の繋げ方

ブレッドボードと配線

④

デジタルとアナログ

信号の2種類

⑤

CMOSデジタル回路

マイコンの中身と入出力

⑥

マイコンの全体像

ソフトとハードの接点

製品の回路は、配線が焼き付けられた基板の上に作る

-

38

3.2 なぜ試作が必要か

いきなり本番基板を作ると、間違いの修正コストが大きい

- 設計どおりに動く保証は、作ってみるまでない（初回から完璧はまず無い）
- PCBは修正に時間とお金がかかるので、いきなり作るのはリスクが高い
- そこで「何度でも配線を組み替えられる試作の場」が欲しくなる → その答えがブレッドボード

本番基板（PCB）


- ✗ 配線は焼き付け済みで変更できない
- ✗ 作り直しに時間とお金がかかる
- 頑丈で再現性が高い（本番向き）

ブレッドボード

- 何度でも挿し替えられる
- はんだ付け不要。間違えても痛くない
- ✗ 接触が不安定（試作専用・3.7）

「板に部品を挿して配線する」発想から生まれた

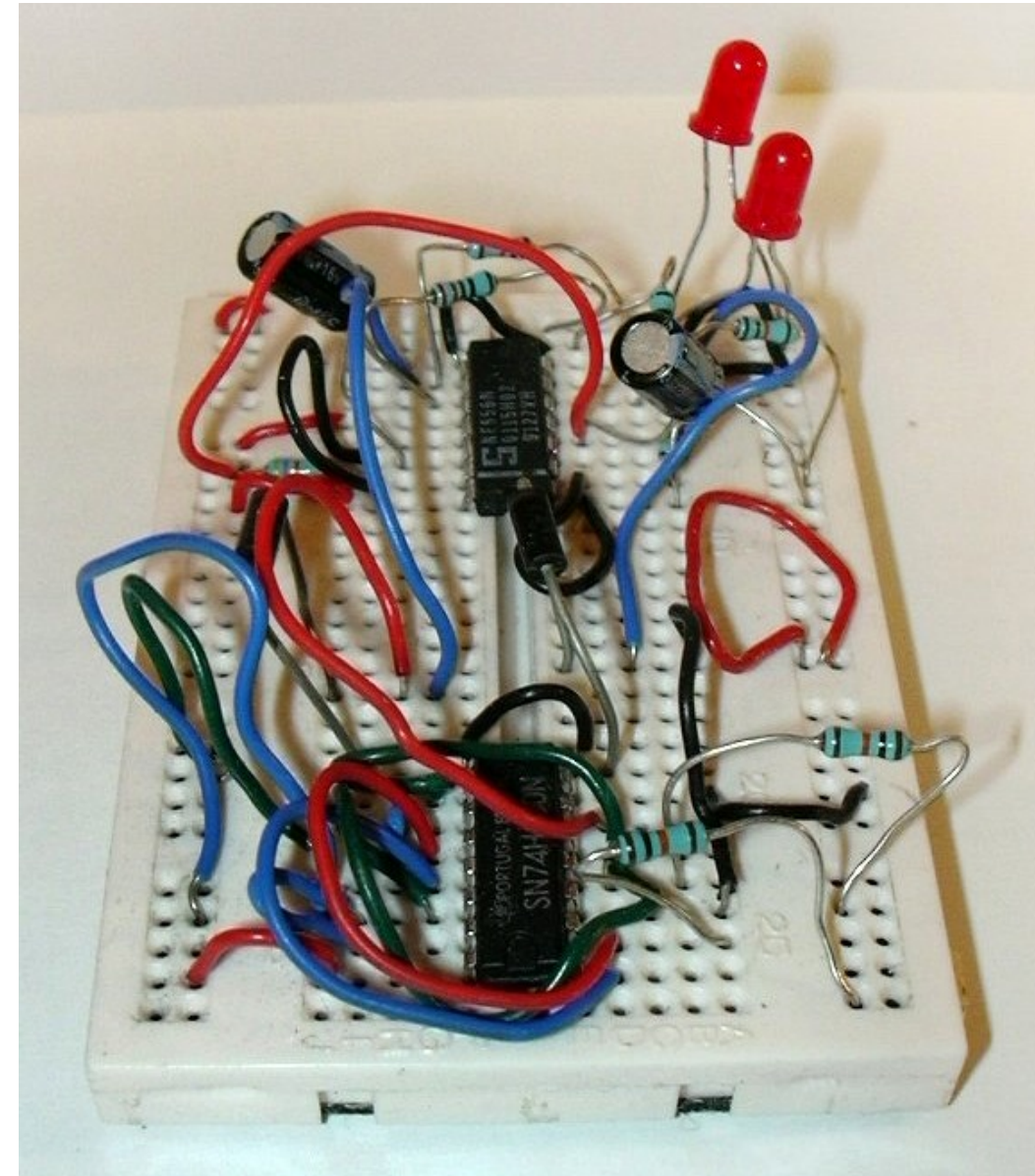- **語源**：その昔、パンを切る板（breadboard）に部品を留めて回路を組んだ
- **発想**：部品を挿せる板があれば、はんだ付けなしで試作できて便利
- **さらに発想**：よく使う配線が最初から板に入っていれば、もっと便利
- この「**あらかじめ入った配線**」が、現在のブレッドボードの内部構造の正体



ソルダーレスブレッドボード

ブレッドボードは、システム工学の用語にもなっている

- システム工学では、開発初期の試作モデルを **BBM (Bread Board Model)** と呼ぶ
- 語源はまさにこのブレッドボード。形や仕上げにこだわらず、**機能が成立するか**を確かめる試作
- 模擬衛星づくりも、まず動く試作から始め、段階的に仕上げる点で同じ発想




段階を踏んで、粗い試作から本番機へ近づけていく

 3.4 ブレッドボードの内部構造

「どの穴とどの穴が最初から繋がっているか」が全て


- **中央の穴**：縦方向（または横方向）の数穴が一行ごとに内部で繋がっている
- **端の長いライン**：電源（+）とGND（-）を流すための共通レール
- 部品の足を**同じ列に挿せば、配線したことになる**
- 繋がっている列・いない列を取り違えると、**回路は意図どおり動かない**



内部の導通グループ。同じ色のまとまりが電氣的に繋がっている

回路図の一周ループを、ブレッドボードの配線に翻訳する

 - 電源レール（+）→ 抵抗 → LED → GNDレール（-）の順に挿す
- LEDには**極性がある**ので、向きに注意（逆だと光らない）
- 同じ列に挿すことで「繋がった」ことになるのを意識する
- これが、**回路図（論理）を実体配線（物理）へ戻す作業**そのもの



ブレッドボード上に組んだLED点灯回路（実体配線）

抵抗なしで電源とGNDが直結すると、過大電流が流れる

危険：ショート




- ショート＝抵抗なしで+と-が繋がること
- 電池によっては瞬間的に**数百A**を流す能力があり、発熱・発火の危険

対策

- 配線前に繋がりを確認する
- 電源を入れる前に見直す
- 安定化電源を使う

安定化電源の電流制限

 


電流の上限を設定でき、ショート時も電流を制限してくれる

 3.7 ブレッドボードを過信しない

試作専用。動いても「次も動く」とは限らない


- 構造上、**接触が不安定**で、持ち運ぶと接触不良になりやすい
- 接触抵抗や配線間の容量が大きく、**高速信号や大電流には向かない**
- 長く挿しっぱなしだとバネが弱り、保持力が落ちる
- 本番で確実に動かすなら、最終的には
PCBやユニバーサル基板へ起こす



ユニバーサル基板の例：サンハヤト ICB-288

QUIZ 3.8 回路図をブレッドボードに起こす

この回路図のとおりに繋がっているのは、A～Cのどれ？

 


問題の回路図


チェックの観点

- 中央の溝の左右は繋がっていない
- 同じ列は内部で繋がる
- 部品の両足を同じ列に挿すと短絡する


A

 

B

 

C

 

組み立ての章の核は、この3つ

①

内部の導通が全て

同じ列は繋がり、中央の溝で左右は切れている

②

+と-の直結はショート

過大電流が流れて危険。電源を入れる前に必ず配線を見直す

③

あくまで試作専用

動いても「次も動く」とは限らない。確実に動かすなら基板へ起こす

信号には2種類ある：アナログとデジタル

- ここまでは「電流をどう流すか」という物理の話だった
- ここからは「電気で情報をどう表すか」という信号の話に移る
- マイコンやセンサが扱う信号を理解するための、**共通言語**を入れる

①

回路の表現

配線図と回路図

②

電子部品

抵抗・ダイオード・
コンデンサ・MOSFET

③

部品の繋げ方

ブレッドボードと配線

④

デジタルとアナログ

信号の2種類

⑤

CMOSデジタル回路

マイコンの中身と入出力

⑥


マイコンの全体像

ソフトとハードの接点

4.1 アナログ信号

滑らかに連続して変化する量

 
- 例：気温、音の大きさ、明るさ。値はなだらかに変化し、**中間値が無限にある**
- 模擬衛星のフォトダイオード（光センサ）が拾う「明るさ」もアナログ量
- 情報が豊かだが、**ノイズが乗るとどれが本来の値か分からなくなる**
- 例：本来 2.00V のはずが、ノイズで 2.02V や 1.98V に揺れてしまう



 4.2 デジタル信号

H と L の2値しかとらない


- 中間を捨て、電圧を「高い=H=1」「低い=L=0」の2段階だけで扱う
- 例：3.3V系なら、3.3V付近を H、0V付近を L とみなす
- 多少ノイズで電圧が揺れても、
「高いか低いか」の判定は揺るがない
- マイコンの中は、すべてこの H と L の組み合わせでできている



4.3 なぜデジタルが選ばれるのか

ノイズに強く、情報を正確に保てる


アナログ + ノイズ

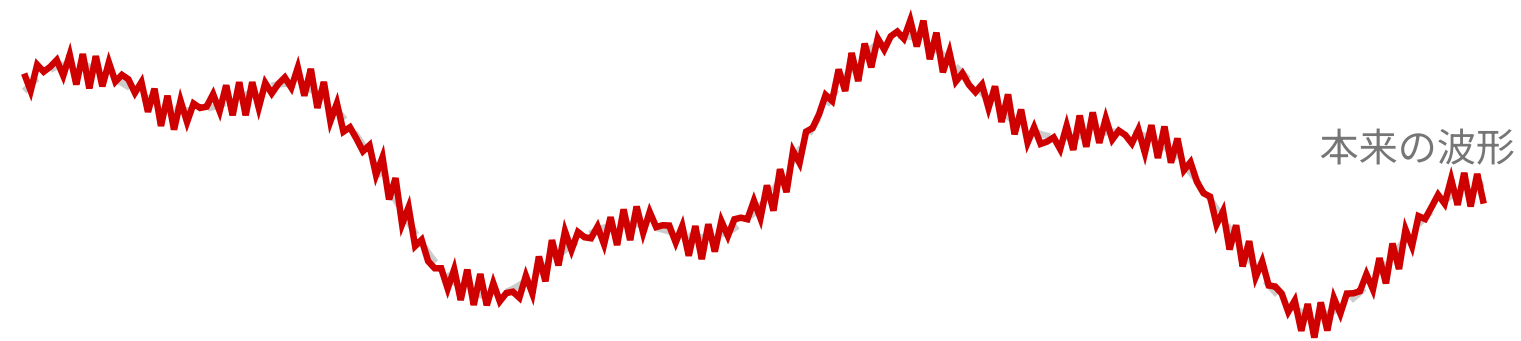

元の値がどれか分からなくなる

中間値がノイズで埋められると復元できない。

デジタル + ノイズ

 

しきい値の上か下かで、H/L を復元できる

HかLかだけなので、少々揺れでは値が変わらない。

近年は省電力化のため、H の電圧が 5V → 3.3V → さらに低くと下がってきている。だからこそ「どの電圧をHとみなすか」は機器ごとに決まっている（要データシート確認）

4.4 アナログとデジタルの橋渡し

現実アナログ、マイコンの中はデジタル。繋ぐのが ADC と DAC



- **ADC (アナログ→デジタル変換)** : 連続的な電圧を、数値 (H/Lの並び) に変換する
- **DAC (デジタル→アナログ変換)** : 数値を、連続的な電圧に戻す (ADCの逆向き)
- 模擬衛星では、フォトダイオードの明るさを **ADC (MCP3008)** で読み取っている

信号の章の核は、この3つ

①

2種類の信号

アナログ（連続）とデジタル（H/Lの2値）。
デジタルはノイズに強い

②

橋渡しは ADC と DAC

現実の量はアナログ、マイコンの中身はデジタル。
ADCがアナログ→デジタル、DACがその逆

③

Hの電圧は機器ごと

模擬衛星は3.3V系。つなぐ前にデータシートで
確認する

H/L から論理を作る CMOS

- ここまでで「MOSFET（スイッチ）」と「H/L（デジタル）」が揃った
- この2つを掛け合わせると、**計算する回路＝デジタル回路**ができる
- この章は短い：CMOSの正体を一目見て、それが**マイコンの中身と入出力の正体**だと知れば十分

①

回路の表現

配線図と回路図

②

電子部品

抵抗・ダイオード・
コンデンサ・MOSFET

③

部品の繋げ方

ブレッドボードと配線

④

デジタルとアナログ

信号の2種類

⑤

CMOSデジタル回路

マイコンの中身と入出力

⑥


マイコンの全体像

ソフトとハードの接点

逆の性格のMOSFETを組み合わせて、H/Lを反転・演算する

- **CMOS**：Nch と Pch を組み合わせた回路方式（今のデジタル半導体の標準）
- 例：入力 H を入れると出力 L、入力 L を入れると出力 H（**NOT=反転**）
- これらを大量に組み合わせると、**足し算や記憶**など複雑な処理ができる
- ここでは「**H/Lを操作する素子が作れる**」ことだけ分かればよい

入力 H	→	出力 L		入力 L	→	出力 H
----------------	---	----------------	--	----------------	---	----------------

 

CMOSインバータ。入力Hで出力L、入力Lで出力Hに反転する

単純なスイッチを大量に集めると、やがて計算になる




- 1つ1つは「HならL」程度の単純な動作である
- だが膨大に組み合わせると、**四則演算も、記憶も、判断も**できるようになる
- **「魔法」ではなく、単純なスイッチの集積が計算を生んでいる**

チップの中身だけでなく、外の回路との接点も CMOS

- マイコンの中身は、無数のCMOSの集積だった
- 外の回路と繋がる**入出力ピン（GPIO）**も、**同じCMOS回路**でできている
- **出力**：中のMOSFETがピンを電源側（H）かGND側（L）に繋ぎ替えて、電圧を外へ出す
- **入力**：ピンの電位がHかLかを読み取る

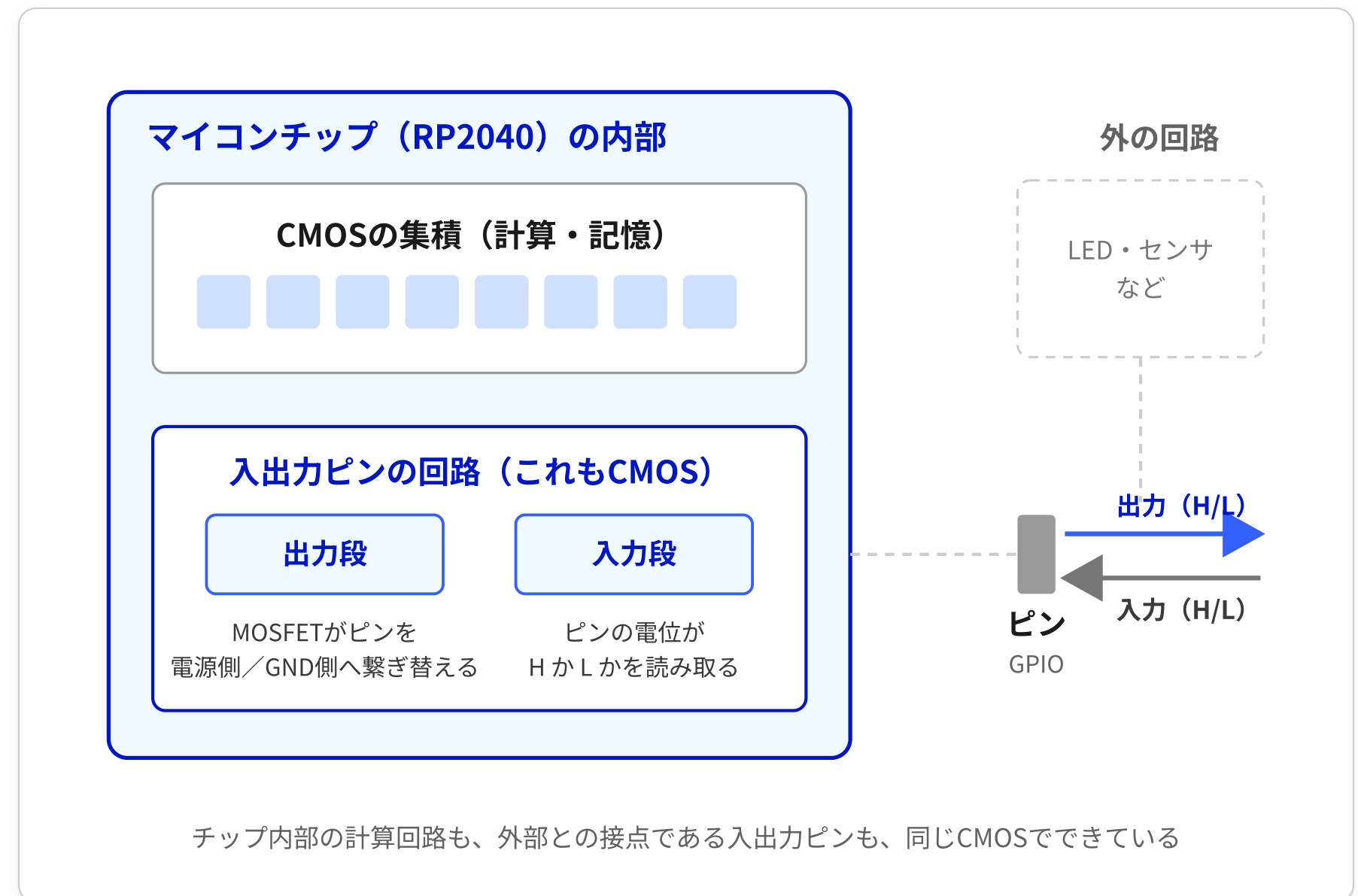入出力ピンを正しく使うための電氣的な作法（Floating・プルアップなど）は、**Week 2 の通信**で根拠から扱う



CMOSの章の核は、この3つ

①

CMOS = H/Lの論理を作る

逆の性格をもつNchとPchのMOSFETをペアにした回路（インバータはHとLを反転する）

②

マイコン = CMOSの集積

数千万～数億個が集まってできている。計算は魔法ではなくスイッチの集積

③

入出力ピンもCMOS

外の回路との接点である入出力ピンも、同じCMOS回路でできている

入出力ピンの電氣的な作法（Floating・プルアップ／プルダウンなど）は、Week 2 の通信で根拠から扱う

電気回路をソフトで操る存在

- 部品（抵抗、ダイオード、コンデンサ、MOSFET）と、信号（H/L）が揃った
- 残る問題は「これらをどうやってソフトウェアから動かすのか」
- その接点に立つのが**マイコン**。今日の最後のテーマ

①

回路の表現

配線図と回路図

②

電子部品

抵抗・ダイオード・
コンデンサ・MOSFET

③

部品の繋げ方

ブレッドボードと配線

④

デジタルとアナログ

信号の2種類

⑤

CMOSデジタル回路

マイコンの中身と入出力

⑥


マイコンの全体像

ソフトとハードの接点

 6.1 マイコンは「回路とソフトの通訳」である

「ソフトでハードを動かしたい」という要求から生まれた

- 我々がやりたいこと：センサを読み、計算し、モーターやLEDを制御する
- それを毎回、専用の論理回路で作るのは大変で、変更もきかない
- そこで「プログラムで振る舞いを変えられる小さなコンピュータ」を回路に置く
- これがマイコン。ソフトの命令を、ピンの電圧という物理に翻訳してくれる



コンピュータの機能を1つのチップに収めたもの

- **マイコン（マイクロコントローラ）**：CPU、メモリ、入出力を1チップに統合
- 特に**入出力の機能（ペリフェラル）**が豊富なのが特徴
- 模擬衛星の頭脳 **Raspberry Pi Pico W** も、このマイコンの一種

※コンピュータの内部の仕組みや動作原理は **Week 1 の講義**で詳しく扱う

1つのチップ（例：RP2040）

CPU

計算する

メモリ

プログラムとデータを保持する

入出力（ペリフェラル）

外の回路と繋がる。マイコンではここが特に豊富

GPIO

ADC

I2C

SPI


UART

パソコンでは別々の部品が、マイコンでは1チップに収まっている

Pico W は各サブシステムを束ねる司令塔（C&DH）

- **C&DH（データ処理系）**：Pico W が全体の司令塔
- **ADCS（姿勢制御系）**：光センサやジャイロを読み、モーターを制御する
- **Payload（ミッション系）**：カメラを制御し、画像を取得する
- **COMM（通信系）**：Wi-Fi で地上局とデータをやり取りする


これら全てを、**Pico W** というマイコンがソフトウェアで束ねる

 

6.4 マイコンチップ単体と開発用ボードは別物


「チップ」はCPUそのものの、「ボード」はそれを使いやすくした基板

マイコンチップ単体 RP2040

 

演算の本体。これ単体では電源もUSBもなく、使いにくい。
例えるなら **CPU**。

開発用ボード Raspberry Pi Pico

 

チップに電源回路、USB、ピンを足したもの。
例えるなら **CPUを載せたマザーボード**一式。

試作はボードで行い、製品化するときはチップ単体を自分の基板に載せる

知りたい情報によって、開くべきデータシートが変わる


チップのデータシート

チップの内部仕様（Week 1 で読む）

ボードのデータシート

どのピンがどこに出ているか、電源の仕様など

 - スコープの正しいデータシートを開けることが、これからの最初の関門
- 間違ったほうを開くと、いくら探しても情報は見つからない



ボードのデータシートに載る情報の例（Pico の電源まわり）

Lチカの物理的な配線をもう一度確認する

- **用意するもの**：Pico Wボード、ブレッドボード、LED、抵抗、ジャンプワイヤ
- **配線の流れ**：Pico WのGPIOピン（例えばGPIO 0番）からジャンプワイヤで引き出す
- ブレッドボード上で抵抗を挟み、LEDの**アノード（長い足）**に繋ぐ
- LEDの**カソード（短い足）**から、Pico WのGNDピンへ戻す
- これで「**ソフトから電圧を変えられるピン**」を使った一周のループ（回路）が完成する


回路図（作図予定）

GPIO 0番ピン → 抵抗 → LED → GND

Wokwi で作図し images/led_gpio_schematic.png として配置

GPIO 0番ピンから抵抗とLEDにつないだ回路図

ビルドしたソフトをハードウェアに送り込む手順

 

- コードを書いてビルドすると、.uf2 という拡張子のファイルができる
- Pico W の **BOOTSEL** ボタンを押しながらPCにUSB接続すると、USBメモリのように認識される
- この一連の作業が「マイコンへの書き込み（フラッシュ）」である

Week 0 で動かした Lチカのコードを、今の知識で見る

```
// Lチカのコード（抜粋）
gpio_init(LED_PIN);
gpio_set_dir(LED_PIN, GPIO_OUT);
while (true) {
    gpio_put(LED_PIN, 1);
    sleep_ms(250);
    gpio_put(LED_PIN, 0);
    sleep_ms(250);
}
```

- あのコードは「魔法」ではなく、マイコンに物理的な電圧（H/L）を切り替えさせる命令
- 各行が、どのピンを、出力にして、HかLにするかを1つずつ指示している
- この「ソフトから物理ピンの電圧を操る」ことが、すべての制御の基礎になる

ここではコードの意味だけざっくりつかむ。レジスタの仕組みは **Week 1**、C言語の構文は**次の補講**で扱う

6.9 C言語の1行がハードウェアを動かす

それぞれの行が「マイコンへのどんな指示」になっているか

<code>gpio_init(LED_PIN);</code>	このピンを使います、という準備
<code>gpio_set_dir(LED_PIN, GPIO_OUT);</code>	このピンを「出力」にします、という設定
<code>while (true) { ... }</code>	この中をずっと繰り返します（無限ループ）
<code>gpio_put(LED_PIN, 1);</code>	電圧を「高い (H=1)」に → LEDが点く
<code>sleep_ms(250);</code>	250ミリ秒だけ、そのままの状態待ちます
<code>gpio_put(LED_PIN, 0);</code>	電圧を「低い (L=0)」に → LEDが消える

`gpio_put(PIN, 1)`

マイコンのピン
0V → 3.3V (H)



C言語の1行が、物理的な電圧の変化とLEDの点灯に直結する

マイコンの章の核は、この4つ

①

マイコン=通訳

ソフトとハードの通訳。CPU・メモリ・入出力を1チップに収めたもの

②

コード=電圧の指示

Lチカのコードは魔法ではなく、ピンの電圧（H/L）を切り替える物理的な指示

③

チップとボードは別物

だからデータシートも2種類あり、正しいスコープのほうを開く

④ マイコンの内部構造や動作原理は Week 1 で扱う

7. まとめ：今日の内容

部品と信号を揃え、マイコンという接点まで来た

回路図	物理の一周ループを、VCC/GND の記号で抽象化した地図
部品	抵抗（電流制限）、ダイオード（一方向）、コンデンサ（安定化）、MOSFET（スイッチ）
信号	アナログ（連続）とデジタル（H/L）。橋渡しは ADC と DAC
CMOS	単純なスイッチの集積が計算を生む。マイコンの中身も入出力もCMOS
マイコン	CPU・メモリ・入出力が1チップ。ソフトとハードの通訳

① 回路の表現 配線図と回路図	② 電子部品 抵抗・ダイオード・ コンデンサ・MOSFET	③ 部品の繋げ方 ブレッドボードと配線	④ デジタルとアナログ 信号の2種類	⑤ CMOSデジタル回路 マイコンの中身と入出力	⑥ マイコンの全体像 ソフトとハードの接点
-----------------------	--	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Lチカを深追いし、ソフトとハードの境界を見にいく

- **次回やること**：Pico を題材に、Lチカのコードが最終的にメモリ（レジスタ）を叩く瞬間を追う
- 今日の「コード＝ピンの電圧を切り替える指示」「データシートのスコープ」が前提になる
- 今日の宿題は、6章で見た **blink** のコードを実際に Pico で動かすこと（次のスライド）
- 分からないことは「**キャッチアップの会**」で遠慮なく質問する

Week 1 で追いかける流れ

gpio_put(PIN, 1)
C言語の1行

メモリ（レジスタ）の書き換え
← Week 1 で深追いするのはここ

ピンの電圧が 3.3V に
物理現象として現れる

LEDが点灯する

6章で解説した blink を、実際に Pico で動かす

① 配線する (6.6)

GPIO → 抵抗 → LED → GND

LEDのアノード（長い足）とカソード（短い足）の向きに注意

② 書き込む (6.7)

.uf2 をドラッグ&ドロップ

BOOTSEL を押しながらUSB接続して現れたドライブへ

③ 点滅を確認 (6.8・6.9)

LEDが250msごとに点滅

コードの1行がピンの電圧を切り替えている

提出

点滅している様子を写真か短い動画で Discord に投稿する

動かないときの切り分け

LEDの向き

抵抗が入っているか

列の導通（中央の溝）

GNDに戻っているか

書き込みの成否

動かなくても投稿してよい。切り分けの過程が Week 1 以降の力になる

画像クレジット（出典）

resistor.jpg	Haragayato（cropped by hidro）／Wikimedia Commons "Metal film resistor.jpg"／CC BY-SA 3.0	diode_1n4148.jpg	Vonvon／Wikimedia Commons "Diode 1n4148.jpg"／CC BY-SA 3.0
cap_electrolytic.jpg	oomlout／Wikimedia Commons "47uf Electrolytic Capacitor.jpg"／CC BY-SA 2.0	cap_ceramic.jpg	Xofc／Wikimedia Commons "CeramicCapacitor-220nF.jpg"／CC BY-SA 4.0
breadboard.jpg	LukeSurl／Wikimedia Commons "Breadboard.JPG"／CC BY-SA 3.0	universal_board.jpg	サンハヤト株式会社 ユニバーサル基板 ICB-288 商品ページの商品画像／ © サンハヤト株式会社（出典明記のうえ教材で使用）
breadboard_internal.png	（ネットからダウンロードする汎用イラスト。取得時に作者・出典・ライセンスを確認し、ここに明記する）	rp2040_chip.jpg	Thomas Glau／Wikimedia Commons "RP2040 Microcontroller (cropped)"／ CC BY-SA 4.0
pico_board.jpg	Laserlicht／Wikimedia Commons "Raspberry pi pico.jpg"／CC BY-SA 4.0	led_osr5ja3z74a.jpg	秋月電子通商 商品ページ（OSR5JA3Z74A／通販コード111577）の商品画像 ／ © 秋月電子通商（出典明記のうえ教材で使用）
mosfet_2sk4017.jpg	秋月電子通商 商品ページ（NchパワーMOSFET 2SK4017(Q)／ 通販コード107597）の商品画像／ © 秋月電子通商（出典明記のうえ教材で使用）		